



# **FUTURE KIT**

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

**ขยายเสียง 8 วัตต์ สำหรับไอซีเสียง OTP  
POWER AMPLIFIER 8W FOR VOICE IC OTP  
CODE 1301**

วงจรขยายสัญญาณเสียงชุดนี้ เป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก ใช้ไอซีเพาเวอร์ แอมป์เบอร์ TDA2030 ซึ่งเป็นการจัดวงจรแบบ OTL สามารถนำไปขยายสัญญาณจากวงจรไอซีเสียง OTP ได้

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ดีซี
  - ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 800 มิลลิแอมป์
  - ให้กำลังอาบยาสูตรสูงสุด 8 W<sub>PMPO</sub> ที่ 4 โอดัม
  - มีเกียร์ไม่ทำให้สำหรับลดแรงความดันของเสียง
  - อัตราส่วน S/N : 94 dB.A.
  - THD : 0.03% (0.1-14 วัตต์ / 1 กิโลเอิร์ต)
  - ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20 เอิร์ต - 20 กิโลเอิร์ต (-3 dB)
  - มีจุดต่อไฟเรืองให้หันวงจรเสียงจากไอซี OTP (FK)
  - ขนาดแผนกว่างรัฐมิฟฟ์ :  $2.19 \times 1.58$  นิ้ว

## การทำงานของงานจร

ແພງຜົງຈອຣແສດໄປນີ້ຢູ່ທີ່ 1 ສັນຍານທີ່ປ້ອນບ້າງຈຸດຄືນພູ້ ຈະພ່ານ C3 ເຫັນ VR1 ໂດຍ VR1 ຈະທໍາໜ້າທີ່ລົດຂ່ອງເຮົາວິເງສັນຍານເສີ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແຮງຕາມຄວາມ  
ເໝາະສານ (ໄໝ່ເພື່ອ) ແລະສັນຍານເສີ່ງຈະສ່ວຍດ້ວຍການທຳການຂອງ VR1 ພ່ານ C4  
ເພື່ອຄັບປັບລື້ງສັນຍານເຫັນ 1 ຂອງ IC1 ສັນຍານຈະຄູກນຍ້າດ້ວຍ IC1 ຜຶ່ງຈະມີ R5  
ແລະ R6 ເປັນຕົວຄວາມຄຸມ ເກມທຳການຍ້າຍ (R6/R5) ສັນຍານທີ່ຍ້າຍ ແລ້ວຈະສ່ວຍດ້ວຍ  
ການທຳການ 4 ຂອງ IC1 ພ່ານ C8 ເພື່ອຄັບປັບລື້ງສັນຍານອອກລຳໂພງແລະມີ C7 ຕອນຸຽນ  
ກັບ R7 ຕອງຈາກຫາ 4 ລົງຈາກວຸນ ເພື່ອປ່ອງຈັນການອອສເຊື້ອເຄີດແລະມີ C6 ຕ່ອ ເພື່ອປ່ອງ  
ຈັນການຮອບຄວາມຄຸມ ຄືສົງ ສ່ວນ C1-C7 ຕົລ້ນພື້ນເຄົດ

## การประทุมงาน

รูปการลงอุปกรณ์แสดงไว้ในรูปที่ 2 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากไดโอดคู่ตามด้วยตัวคานาเกะและໄอล์ดาวน์สูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องให้หัวที่แผ่นวงจรพิมพ์กับตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะถ้าหากใส่กลับหัวแล้ว อาจทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการอุบัติขึ้นและการใส่อุปกรณ์นั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3 และ ในการบัดกรีให้ใช้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะกั่วบัดกรีที่มีอัตราส่วนของดีบุกและตะกั่วอยู่ระหว่าง 60/40 รวมทั้งจะต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตะกั่วด้วย หลังจากที่ได้ใส่สู่อุปกรณ์และบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกรั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดใส่อุปกรณ์ผิดตำแหน่ง ควรใช้คุณตัวที่หัวอุปกรณ์แล้วบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์

การทดสอบ

- การติดตั้ง**


  - ให้หุ่มยนต์เก็บม้ามาทางซ้ายมือสุด เสร็จแล้วให้หัดอําโพงที่จุด SP โดยอําโพงควรใช้ขนาด 4-8 โวต ขนาด 10 วัตต์ จีนไป
  - ต่อสายภายนอกเข้าที่จุด IN โดยต่อจากจุด OUT ของ FK13XX วงจรเสียงจากไอซี OTP
  - ต่อไฟ 12 โวลท์ เข้าวงจร โดยขับบวกต่อที่ +12V ขั้วลบต่อที่ขั้ว G โดยชุดจ่ายไฟนี้ อาจใช้อาร์ดูเพลทอร์ 12 โวลท์ กระแส 800 มิลลิแอมป์จีนไป โดยอะแดปเตอร์นี้มีขาตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  - ค่อยๆ หมุนเก็บม้ามาทางขวา กดปุ่มที่วงจรเสียงลัญญาณเสียงที่ป้อนเข้า KK IN และลองทดสอบความลับมือ

សេចក្តីថ្លែងក្នុងប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋាន

components:

ให้ต่อตามรูปที่ 2 สําหรับบานchnกที่ไม่ดองการซื้อสัมภาระเดปเทอร์ จะต่อไข่เจก็ได้ โดยใช้หุ่มoplastขนาด 800 มิลลิเมตรปี ขนาดแรงดันไฟ 12-0-12 ดีโอดเบอร์ 1N4001 จำนวน 2 ตัว และ C 1000 ไมโครฟาร์ด 25 โวลท์


**Figure 1. Power Amplifier 8W For Voice IC OTP Circuit**

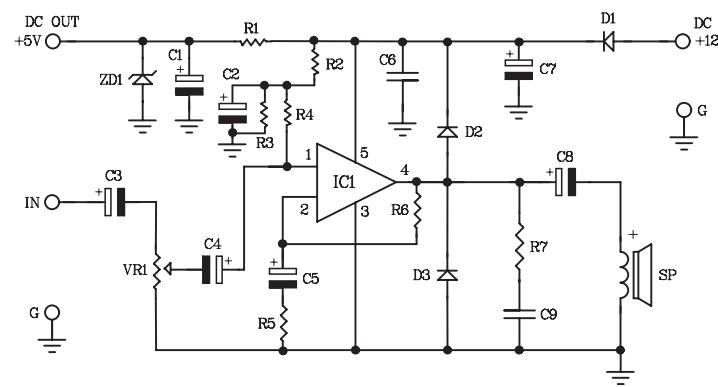


## **Figure 2.**

### **Circuit**

### **Assembling**

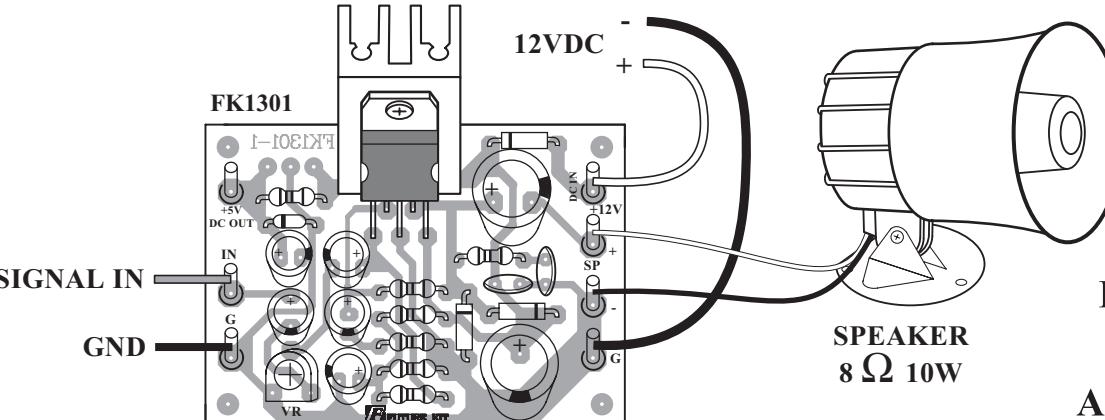

NO.1

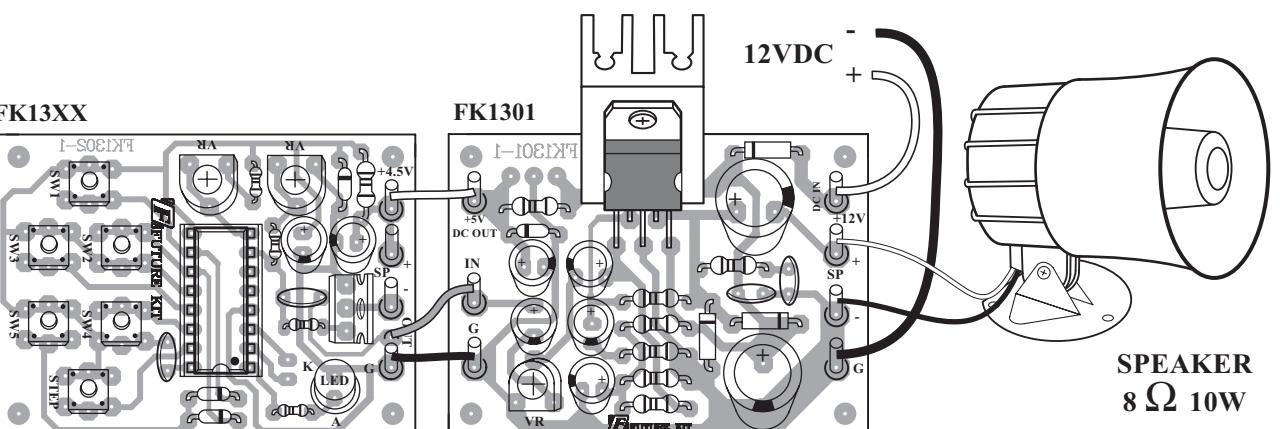

A simple line drawing of a rectangular box or container, oriented horizontally. It has a flat top surface and four vertical sides. The front side shows a slight shadow or depth, indicating it is a three-dimensional object.

**NOTE:**  
**FUTURE BOX FB03**  
is suitable for this kit.

**Figure 3. Components Installing**

